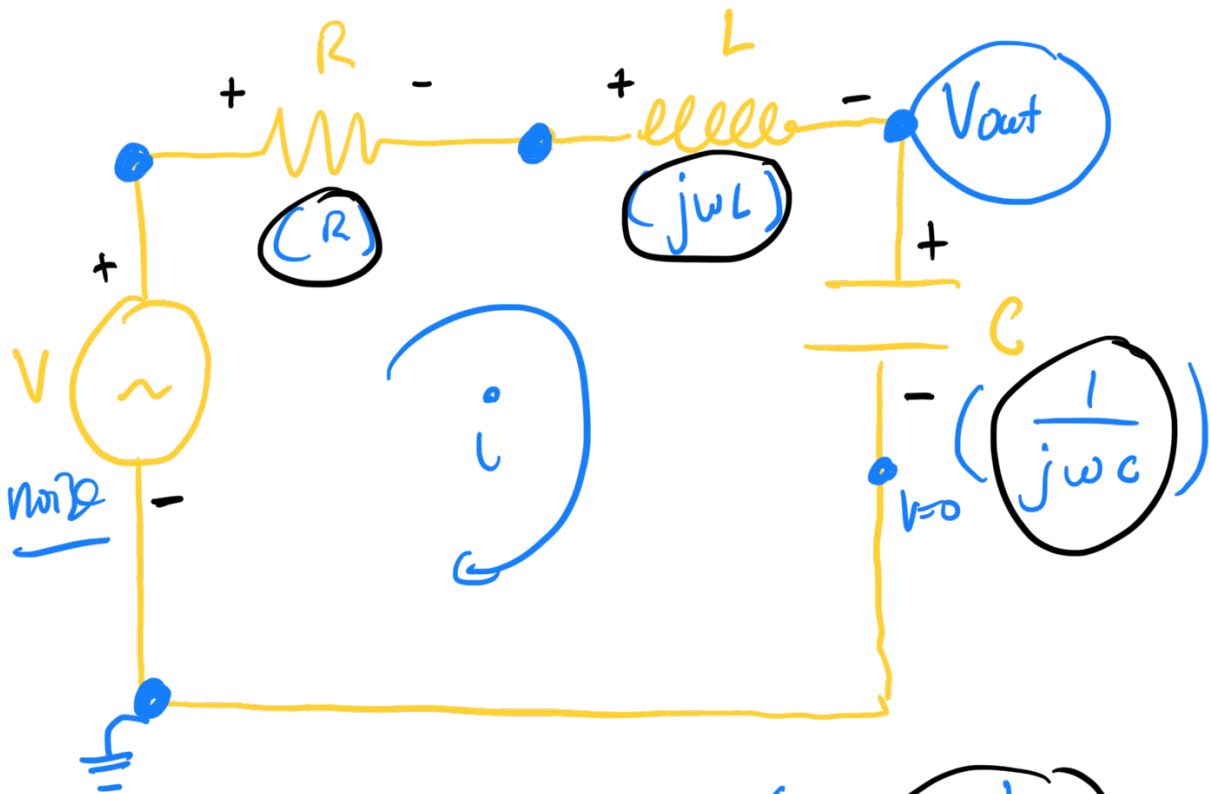


# Physics 421 - Lecture 30

---

## RLC circuits



$$\underline{V_{out}} = \underline{V_{in}} \left( \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R} \right)$$

(voltage Divider)

$$V_{out} = V_{in} \left( \frac{\frac{1}{j\omega C}}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} \right)$$

$$V_{out} = V_{in} \left( \frac{1}{\underbrace{(1 - \omega^2 LC)}_{\text{Real } \cos \phi} + j\omega RC \underbrace{\phantom{(1 - \omega^2 LC)}}_{\text{complex } \sin \phi}} \right)$$

$$\tan \phi = \frac{-\omega RC}{(1 - \omega^2 LC)} \neq 0$$

$$|V_{out}| = |V_{in}| \sqrt{\frac{1}{1 - \omega^2 LC + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$\sqrt{(\underbrace{1 - \omega^2 LC}_{\text{resonant}})^2 + (\omega^2 RC)^2}$$

Frequency Dependent!

$$\omega = 2\pi f$$

$$V_{in} = V_0 \sin(\omega t)$$

$$1 - \omega^2 LC = 0$$

$$\omega^2 LC = 1$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$


resonant  
frequency.

max.  
output  
voltage.


$$R = 12 \, \Omega$$

$$C = 100 \, \mu\text{F}$$

$$L = 0.15 \, \text{H}$$

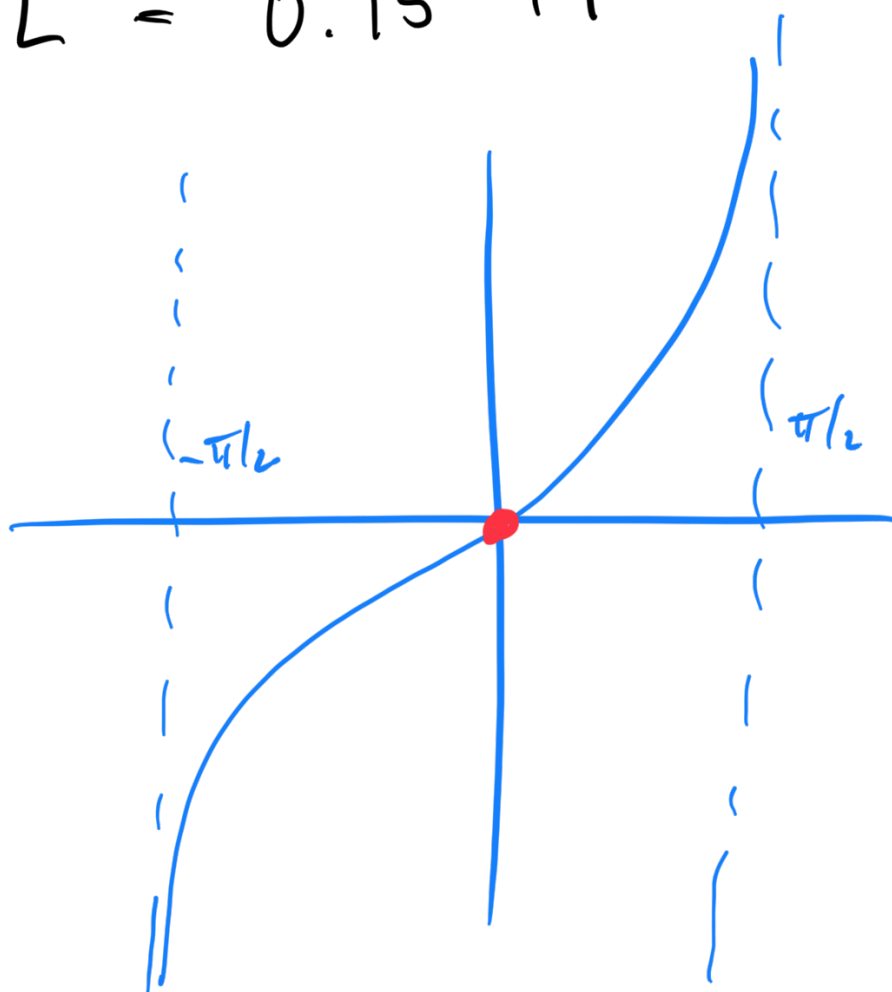

$$\underline{-\omega RC}$$

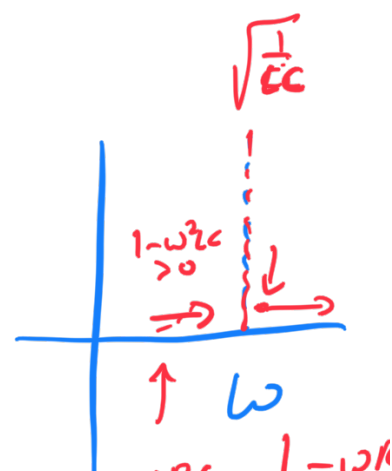

$$\frac{1}{1 - \omega^2 LC} \rightarrow -\infty$$

$$\frac{-\omega^2 LC}{1 - \omega^2 LC} \rightarrow +\infty$$

If  $|V_{out}| > |V_{in}|$

Amplifier

$$L = 0.015 \text{ H}$$

$$C = 100 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$\omega_{res} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.015 \times 100 \times 10^{-6}}} = 816.5 \text{ rad/s}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{129.9 \text{ Hz}}{41.1 \text{ Hz}}$$

